

第五章习题课

郑光聪

20167851

160211




东北大学


秦皇岛分校

Northeastern University at Qinhuangdao 第 页


① 与非门 RS 同步基本

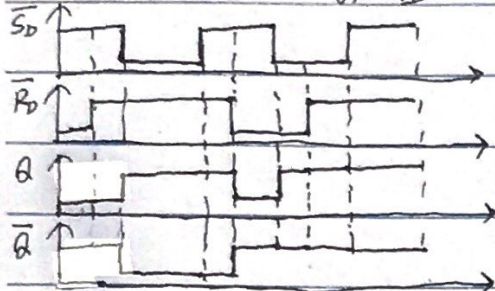


④ 主从 RS 触发器 $Q=0$

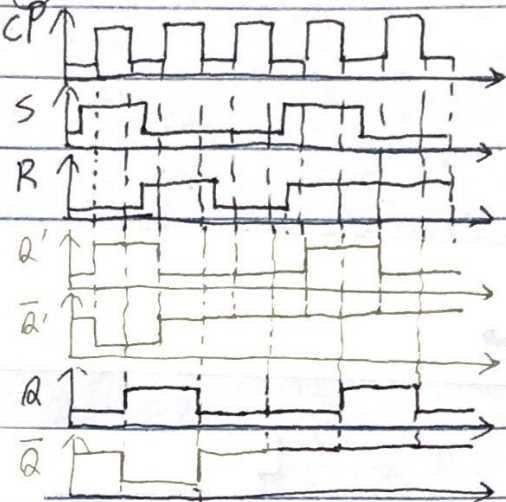


② ~~同步~~ RS 或非门 基本

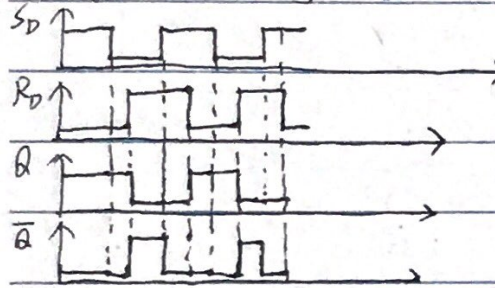


⑤ JK 触发器

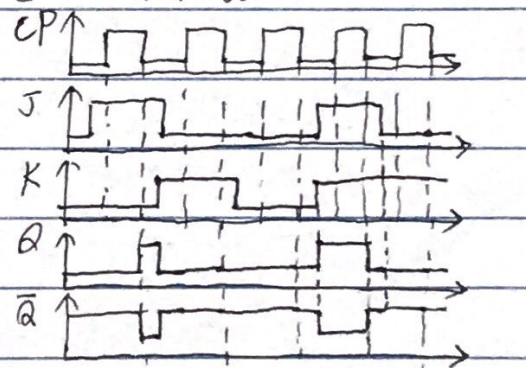

③ 同步 RS 触发器 与非门

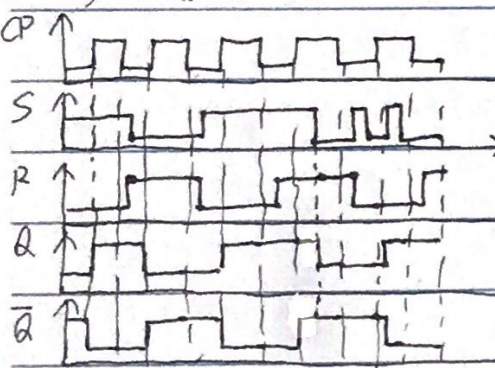

⑥ JK触发器

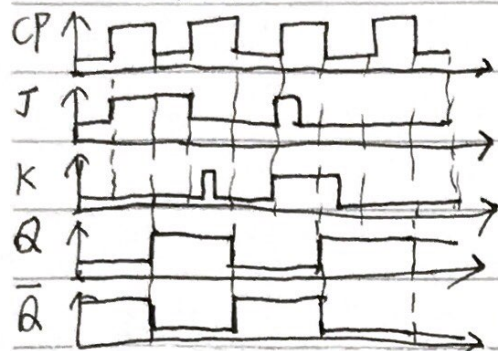

⑦ JK触发器 $Q=0$

