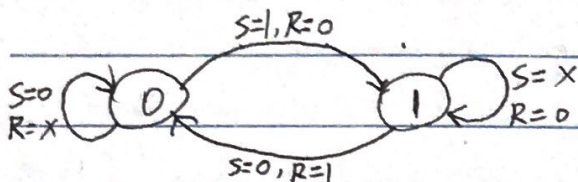




各触发器的特性方程


① RS:
$$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$$

$$SR = 0$$




② JK触发器

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

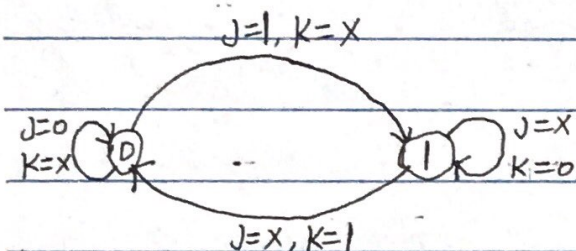

③ T触发器

$$Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$$

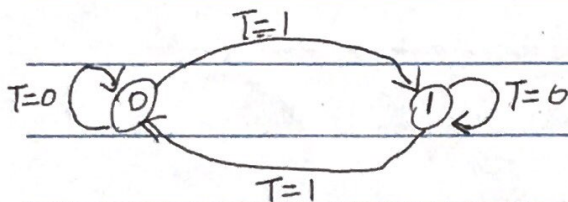

④ D触发器

$$Q^{n+1} = D$$

